

コンピュータアーキテクチャ (7)

坂井 修一

東京大学大学院 情報理工学系研究科 電子情報学専攻
東京大学 工学部 電子情報工学科／電気電子工学科

- ・ はじめに
- ・ 基本CPUの設計

はじめに

- 本講義の目的
 - コンピュータアーキテクチャの基本を学ぶ
- 時間・場所
 - 火曜日 8:40 - 10:10 工学部2号館241
- ホームページ（ダウンロード可能）
 - url: <http://www.mtl.t.u-tokyo.ac.jp/~sakai/hard/>
- 教科書
 - 坂井修一『コンピュータアーキテクチャ』（コロナ社、電子情報レクチャーシリーズC-9）
 - 坂井修一『実践 コンピュータアーキテクチャ』（コロナ社）

教科書通りやります
- 参考書
 - D. Patterson and J. Hennessy, Computer Organization & Design、3rd Ed.（邦訳『コンピュータの構成と設計』（第3版）上下（日系B P））
 - 馬場敬信『コンピュータアーキテクチャ』（改訂2版）、オーム社
 - 富田眞治『コンピュータアーキテクチャ I』、丸善
- 予備知識： 論理回路
 - 坂井修一『論理回路入門』、培風館
- 成績
 - 試験＋レポート＋出席

講義の概要と予定（1／2）

1. コンピュータアーキテクチャ入門

ディジタルな表現、負の数、実数、加算器、ALU、フリップフロップ、レジスタ、計算のサイクル

2. データの流れと制御の流れ

主記憶装置、メモリの構成と分類、レジスタファイル、命令、命令実行の仕組み、実行サイクル、算術論理演算命令、シーケンサ、条件分岐命令

3. 命令セットアーキテクチャ

操作とオペランド、命令の表現形式、アセンブリ言語、命令セット、算術論理演算命令、データ移動命令、分岐命令、アドレッシング、サブルーチン、RISCとCISC

4. パイプライン処理（1）

パイプラインの原理、命令パイプライン、オーバヘッド、構造ハザード、データハザード、制御ハザード

5. パイプライン処理（2）

フォワーディング、遅延分岐、分岐予測、命令スケジューリング

6. キャッシュ

記憶階層と局所性、透過性、キャッシュ、ライトスルーとライトバック、ダイレクトマップ型、フルアソシアティブ型、セットアソシアティブ型、キャッシュミス

7. 仮想記憶

仮想記憶、ページフォールト、TLB、物理アドレスキャッシュ、仮想アドレスキャッシュ、メモリアクセス機構

講義の概要と予定 (2 / 2)

8. 基本CPUの設計

ディジタル回路の入力、Verilog HDL、シミュレーションによる動作検証、アセンブラ、基本プロセッサの設計、基本プロセッサのシミュレーションによる検証

9. 命令レベル並列処理(1)

並列処理、並列処理パイプライン、VLIW、スーパースカラ、並列処理とハザード

10. 命令レベル並列処理(2)

静的最適化、ループアンローリング、ソフトウェアパイプライニング、トレーススケジューリング

11. アウトオブオーダー処理

インオーダーとアウトオブオーダー、フロー依存、逆依存、出力依存、命令ウィンドウ、リザベーションステーション、レジスタリネーミング、マッピングテーブル、リオーダーバッファ、プロセッサの性能

12. 入出力と周辺装置

周辺装置、ディスプレイ、二次記憶装置、ハードウェアインタフェース、割り込みとポーリング、アービタ、DMA、例外処理

試験: 7月後半

4. 基本CPUの設計

■ 内容

- デジタル回路の設計
- 本講義での設計
- 命令セット～アセンブラ
- 基本プロセッサの設計
 - ・ Verilog HDL
 - ・ CPUの構成と設計の基本方針
 - ・ トップモジュールの構成
 - ・ 構成要素の設計
 - ・ トップモジュールの設計
- 基本プロセッサのシミュレーションによる検証
 - ・ Modelsim
 - ・ シミュレーションの方法と手順
 - ・ 構成要素のシミュレーション
 - ・ トップモジュールのシミュレーション

ディジタル回路の設計

■ デジタル回路の設計


- 入力: 回路図、HDL
- HDL = ハードウェア記述言語
 - ・ hardware description language

■ CAD

- コンピュータ支援設計(computer aided design)

■ Quartus II (Altera)

 - CADツールの一つ
- http://www.altera.co.jp/support/software/download/altera_design/quartus_we/dnl-quartus_we.jsp
- 「実践コンピュータアーキテクチャ」にダウンロード手順が書かれている



本講義での設計

- 基本アーキテクチャ
 - 「コンピュータアーキテクチャ」2章、3章
- アセンブラ
 - Perlで作成:「実践 コンピュータアーキテクチャ」6章
- デジタル回路入力
 - Verilog HDL:「実践 コンピュータアーキテクチャ」7章
⇒ 池田先生の講義「半導体デバイス工学」で学習する
- シミュレーション
 - Modelsim:「実践 コンピュータアーキテクチャ」8章
⇒ 4年生の講義「VLSIアーキテクチャ」でも実習する
- 全体設計

命令セットとニューモニック

ニューモニック	命令形式	OP	AUX等	動作	補注
add	R	0	0	$rd \leftarrow rs + rt$	
addi	I	1	imm	$rt \leftarrow rs + imm$	
sub	R	0	2	$rd \leftarrow rs - rt$	
lui	I	3	imm	$rt \leftarrow imm \ll 16$	上位16ビットをセット
and	R	0	8	$rd \leftarrow rs \text{ AND } rt$	ビットごとのAND
andi	I	4	imm	$rt \leftarrow rs \text{ AND } imm$	即値とのAND
or	R	0	9	$rd \leftarrow rs \text{ OR } rt$	
ori	I	5	imm	$rt \leftarrow rs \text{ OR } imm$	
xor	R	0	10	$rd \leftarrow rs \text{ XOR } rt$	
xori	I	6	imm	$rt \leftarrow rs \text{ XOR } imm$	
nor	R	0	11	$rd \leftarrow rs \text{ NOR } rt$	
sll	R	0	16	$rd \leftarrow rs \ll shift \text{ aux}[10,6]$	論理左シフト
srl	R	0	17	$rd \leftarrow rs \gg shift \text{ aux}[10,6]$	論理右シフト
sra	R	0	18	$rd \leftarrow rs \text{ arshift } \text{ aux}[10,6]$	算術右シフト
lw	I	16	dpl	$rt \leftarrow \text{mem}(rs+dpl)$	一語読み出し
lh	I	18	dpl	$rt \leftarrow \text{mem}(rs+dpl)$	半語読み出し、符号拡張
lb	I	20	dpl	$rt \leftarrow \text{mem}(rs+dpl)$	バイト読み出し、符号拡張
sw	I	24	dpl	$\text{mem}(rs+dpl) \leftarrow rt$	一語書き込み
sh	I	26	dpl	$\text{mem}(rs+dpl) \leftarrow rt$	半語書き込み、符号拡張
sb	I	28	dpl	$\text{mem}(rs+dpl) \leftarrow rt$	バイト書き込み、符号拡張
beq	I	32	dpl	if $rs == rt$ then $PC = PC+dpl$	等しければジャンプ
bne	I	33	dpl	if $rs \neq rt$ then $PC = PC+dpl$	等しくなければジャンプ
blt	I	34	dpl	if $rs < rt$ then $PC = PC+dpl$	未満であればジャンプ
ble	I	35	dpl	if $rs \leq rt$ then $PC = PC+dpl$	以下であればジャンプ
j	A	40	addr	$PC \leftarrow \text{addr}$	絶対番地のジャンプ
jal	A	41	addr	$R31 \leftarrow PC+4;$ $PC \leftarrow \text{addr}$	ジャンプアンドリンク
jr	R	42		$PC \leftarrow rs$	レジスタ間接ジャンプ

アセンブラ

■ アセンブラ

- アセンブリ言語のプログラムを機械語(2進数)に変換するプログラム

■ Perl言語による作成例

- 「実践コンピュータアーキテクチャ」 図6.16

```

open(FH, "@ARGV[0]");
$i = 0;
# ラベル、カンマ、空白、タブの処理
while ($line = <FH>) {
    $line =~ s/,/ /g;
    $line =~ s/¥t/ /g;
    $line =~ s/¥:/ : /g;
    $line =~ s/^ +//g;
    chomp($line);
    @instruction = split(/ +/, $line);
    if (@instruction[1] eq ":") {
        $labels{@instruction[0]} = $i;
    }
    $i++;
}
close(FH);

```

```

open(FH, "@ARGV[0]");
$i = 0;
while ($line = <FH>) {
    # print("$i : ");
    $line =~ s/,/ /g;
    $line =~ s/¥t+//g;
    $line =~ s/¥:/ : /g;
    $line =~ s/^ +//g;
    # print($line);
    chomp($line);
    @instruction = split(/ +/, $line);
    if (@instruction[1] eq ":") {# ラベルのある行をフィールドに分割する
        $op = @instruction[2];
        $f2 = @instruction[3];
        $f3 = @instruction[4];
        $f4 = @instruction[5];
        $f5 = @instruction[6];
    }
}

```

```
else {# ラベルのない行をフィールド分割する
```

```
$op = @instruction[0];
```

```
$f2 = @instruction[1];
```

```
$f3 = @instruction[2];
```

```
$f4 = @instruction[3];
```

```
$f5 = @instruction[4];
```

```
}
```

```
# 機械語の出力
```

```
if ($op eq "add"){p_b(6,0); p_r3($f2, $f3, $f4); p_b(11,0);print("¥n");}
```

```
elseif ($op eq "addi") {p_b(6,1); p_r2i($f2, $f3); p_b(16, $f4);print("¥n");}
```

```
elseif ($op eq "sub") {p_b(6,0); p_r3($f2, $f3, $f4); p_b(11, 2); print("¥n");}
```

```
elseif ($op eq "lui") {p_b(6,3); p_r2i($f2, "r0"); p_b(16, $f3);print("¥n");}
```

```
elseif ($op eq "and") {p_b(6,0); p_r3($f2, $f3, $f4); p_b(11, 8); print("¥n");}
```

```
elseif ($op eq "andi") {p_b(6,4); p_r2i($f2, $f3); p_b(16, $f4);print("¥n");}
```

```
elseif ($op eq "or") {p_b(6,0); p_r3($f2, $f3, $f4); p_b(11,9);print("¥n");}
```

```
elseif ($op eq "ori") {p_b(6,5); p_r2i($f2, $f3); p_b(16, $f4);print("¥n");}
```

```
elseif ($op eq "xor") {p_b(6,0); p_r3($f2, $f3, $f4); p_b(11,10);print("¥n");}
```

```
elseif ($op eq "xori") {p_b(6,6); p_r2i($f2, $f3); p_b(16, $f4);print("¥n");}
```

```
elseif ($op eq "nor") {p_b(6,0); p_r3($f2, $f3, $f4); p_b(11,11);print("¥n");}
```

```
elseif ($op eq "sll") {p_b(6,0); p_r3($f2, $f3, "r0"); p_b(5, $f4); p_b(6,16);print("¥n");}
```

```
elseif ($op eq "srl") {p_b(6,0); p_r3($f2, $f3, "r0"); p_b(5, $f4); p_b(6,17);print("¥n");}
```

```
elseif ($op eq "sra") {p_b(6,0); p_r3($f2, $f3, "r0"); p_b(5, $f4); p_b(6,18);print("¥n");}
```

```
elseif ($op eq "lw") {p_b(6,16); p_r2i($f2, base($f3)); p_b(16, dpl($f3));print("¥n");}
```

```
elseif ($op eq "lh") {p_b(6,18); p_r2i($f2, base($f3)); p_b(16, dpl($f3));print("¥n");}
```

```
elseif ($op eq "lb") {p_b(6,20); p_r2i($f2, base($f3)); p_b(16, dpl($f3));print("¥n");}
```

```
elseif ($op eq "sw") {p_b(6,24); p_r2i($f2, base($f3)); p_b(16, dpl($f3));print("¥n");}
```

```
elseif ($op eq "sh") {p_b(6,26); p_r2i($f2, base($f3)); p_b(16, dpl($f3));print("¥n");}
```

```
elseif ($op eq "sb") {p_b(6,28); p_r2i($f2, base($f3)); p_b(16, dpl($f3));print("¥n");}
```

```
elseif ($op eq "beq") {p_b(6,32); p_r2b($f2, $f3); p_b(16, $labels{$f4} - $i-1);print("¥n");}
```

```
elseif ($op eq "bne") {p_b(6,33); p_r2b($f2, $f3); p_b(16, $labels{$f4} - $i-1);print("¥n");}
```

```
elseif ($op eq "blt") {p_b(6,34); p_r2b($f2, $f3); p_b(16, $labels{$f4} - $i-1);print("¥n");}
```

```
elseif ($op eq "ble") {p_b(6,35); p_r2b($f2, $f3); p_b(16, $labels{$f4} - $i-1);print("¥n");}
```

```
elseif ($op eq "j") {p_b(6,40); p_b(26, $labels{$f2});print("¥n");}
```

```
elseif ($op eq "jal") {p_b(6, 41); p_b(26, $labels{$f2});print("¥n");}
```

```
elseif ($op eq "jr") {p_b(6, 42); p_r3("r0", $f2, "r0"); p_b(11, 0);print("¥n");}
```

```
else {print("ERROR: Illegal Instruction¥n");}
```

```
$i++;
```

```
}
```

```
close(FH);
```

sub p_b{# \$numを2進数\$digitsに変換して出力

(\$digits, \$num) = @_;

if (\$num >= 0) {

printf("%0".\$digits."b_", \$num);

} else {

print(substr(sprintf("%b ", \$num), 32-\$digits));

64ビットOSのときは、32 -> 64

}

}

sub p_r3{# R型のレジスタ番地を出力

(\$rd, \$rs, \$rt) = @_;

\$rs =~ s/r//; p_b(5, \$rs);

\$rt =~ s/r//; p_b(5, \$rt);

\$rd =~ s/r//; p_b(5, \$rd);

}

sub p_r2i{# I型のレジスタ番地を出力

(\$rt, \$rs) = @_;

\$rs =~ s/r//; p_b(5, \$rs);

\$rt =~ s/r//; p_b(5, \$rt);

}

sub p_r2b{# 条件分岐で比較するレジスタ番地を出力

(\$rs, \$rt) = @_;

\$rs =~ s/r//; p_b(5, \$rs);

\$rt =~ s/r//; p_b(5, \$rt);

}

sub base{# ベースアドレスレジスタの番地を返す

(\$addr) = @_;

\$addr =~ s/.*¥(//;

\$addr =~ s/¥(//;

return(\$addr);

}

sub dpl{# 変位を返す

(\$addr) = @_;

\$addr =~ s/¥(.*/);

return(\$addr);

}

Verilog HDL

- Verilog HDL = ハードウェア記述言語
 - 1つないし複数のモジュールで回路を記述する
- モジュール構成

```
module   モジュール識別子(ポートリスト);  
    宣言部  
    回路記述部  
endmodule
```

- 宣言部

```
ポート宣言  
ネット宣言  
レジスタ宣言  
パラメタ宣言
```

宣言

■ ポート宣言

```
input  CLK, RD, DATA_IN;           // 1ビット入力
input  [31:0] DBUS_IN;              // 32ビット入力バス
output DATA_OUT;                   // 1ビット出力
output [31:0] DBUS_OUT;              // 32ビット出力バス
inout  CTL;                          // 1ビット入出力
inout  [31:0] DBUS_INOUT;            // 32ビット入出力バス
```

■ ネット宣言

```
wire  SIGNAL1;                      // 1ビット内部信号
wire  [31:0] DBUS;                  // 32ビットバス
```

■ レジスタ宣言

```
reg  Q;                             // 1ビットフリップフロップの出力
reg  [31:0] R;                       // 32ビットレジスタの出力
```

■ パラメタ宣言

```
parameter  ONE = 8'b00000001;       // 8ビットの定数
parameter  TEN = 10;                 // 10進数の定数
```

値と型

■ 値

論理値	電圧
0	低電圧 (0V など)
1	高電圧 (1.1V など)
x	不定値
z	ハイ・インピーダンス

■ 型

型分類	型(予約語)	意味	代入可能な場所
ネット型	wire tri wor wand	0, 1 を出力できる信号で値を保持しないもの 0, 1, Z を出力できる信号で値を保持しないもの ワイヤード OR (値を保持しない) ワイヤード AND (値を保持しない)	assign 文の中
レジスタ型	reg	値を保持する信号	always 文の中 initial 文の中 function の中 task の中

定数

■ 定数の表記

ビット幅	'	基数	値
------	---	----	---

項目	表記:意味	省略時
ビット幅	10 進数: 2 進数で表したときの桁数	32 ビット
' 基数	'b, 'B: 2 進数 'o, 'O: 8 進数 'd, 'D: 10 進数 'h, 'H: 16 進数	10 進数
値	基数によって定められた表記: 値	

■ 定数の例

2 進数	1'b0	1'b1	1'bx	1'bz	4'b1010	8'bxxx1_1111
8 進数	3'o5	5'o37	7'ozz3	'o35_165_072_424		
10 進数	0	4'd12	2047	32'd123456789		
16 進数	3'h5	7'h2e	12'hzzz	'hffff	32'h00_00_00_xx_00	

素子とライブラリ

- 基本素子

and or not nand nor xor xnor buf

- 3状態素子

bufif0 bufif1 notif0 notif1

- 回路ライブラリ

フリップフロップ、マルチプレクサ、デコーダなど

演算

演算子

算術演算子	+	加算	等号演算子	==	等しい
	-	減算		!=	等しくない
	*	乗算	関係演算子	>	大なり
	/	除算		>=	以上
ビット演算子 (ビット単位)	%	剰余		<	小なり
	~	NOT		<=	以下
	&	AND	リダクション 演算子	&	リダクション AND
		OR			リダクション OR
	^	XOR		~&	リダクション NAND
	~^	XNOR		~	リダクション NOR
論理演算子	!	論理否定		^	リダクション XOR
	&&	論理積		~^	リダクション XNOR
		論理和	条件演算子	?:	条件付き実行
シフト演算子	<<	左シフト	接続演算子	{ , }	接続
	>>	右シフト			

リダクション演算、条件演算、接続演算
演算の優先順位

⇒

教科書を参照せよ

回路記述部


- assign文: 単純な組合せ回路
assign ネット型信号名 = 論理式
- function: まとまった論理関数
function ビット幅 ファンクション名;
宣言部
文
endfunction
- if文: 条件分岐
if (式) 文1 else 文2
- case文: 3方向以上の分岐
case (式)
式、式…、式: 文
式、式…、式: 文
default: 文
endcase
- always文: 主に順序回路の記述
always @(イベント式) 文
- モジュール呼び出し
モジュール名 インスタンス名 (ポートリスト)

記述例

■ 32ビットレジスタ

```
module register32 (CLK, RD, DI, DO);  
    input CLK, RD;  
    input [31:0] DI;  
    output [31:0] DO;  
    reg [31:0] DO;  
  
    always @ (negedge RD or posedge CLK)  
    begin  
        if (RD == 1'b0) DO <= 32'h00000000;  
        else DO <= DI;  
    end  
  
endmodule
```

CPUの構成と設計の基本方針

 

設計方針

- (1) 上位モジュールは「動作」を基本とし、①命令フェッチ、②命令デコード、③実行、④結果の格納をそれぞれモジュールとして設計する。
- (2) 下位モジュールは「ハードウェアの実体」に近いものとする。

動作に着目したプロセッサの内部構成

トップモジュールの構成

```
module computer();    // コンピュータ全体
endmodule

module fetch();       // 命令フェッチ
endmodule

module decode();      // 命令デコード
endmodule;

module execute();     // 実行
endmodule;

module writeback();   // 結果格納
endmodule;

module register_file(); // レジスタファイル
endmodule;
```

■ モジュール分割

– 「動作」の単位

- ・ fetch
- ・ decode
- ・ execute
- ・ writeback

– 複数のものから参照


- ・ register_file

■ 入出力信号の設定

– 教科書図7.5

構成要素の設計

 - 命令フェッチ部
 - PCで指定される命令メモリの番地から命令を取り出し、デコード部に送る
- デコード部 → 消滅
- 実行部：さらなる階層構造
 - opr_gen: オペレーションの生成
 - alu: ALU
 - wreg: 書き込みレジスタ番地の計算
 - wrengen: メモリアクセスのバイト指定
 - calc: 計算実行
 - npc: 次のPCの値の計算
- 書き戻し部
 - 結果データをレジスタに書き込み、PCを更新する



命令フェッチ部

```
module fetch (pc, ins);  
    input [31:0] pc;  
    output [31:0] ins;  
    reg [31:0] ins_mem [0:255];  
  
    assign ins = ins_mem[pc] ;  
  
endmodule
```

図 7.6 命令フェッチ部

実行部

```
module execute (clk, ins, pc, reg1, reg2, wra, result, nextpc);
    input clk; input [31:0] ins, pc, reg1, reg2;
    output [4:0] wra; output [31:0] result, nextpc;
    wire [5:0] op; wire [4:0] shift, operation; wire [25:0] addr;
    wire [31:0] dpl_imm, operand2, alu_result, nonbranch, branch, mem_address, dm_r_data; wire [3:0] wren;

    function [4:0] opr_gen;
    function [31:0] alu;
    function [31:0] calc;
    function [31:0] npc;
    function [4:0] wreg;
    function [3:0] wengen;

    assign op = ins[31:26]; assign shift = ins[10:6]; assign operation = ins[4:0]; assign dpl_imm = {{16{ins[15]}}, ins[15:0]};
    assign operand2 = (op == 6'd0) ? reg2: dpl_imm; assign alu_result = alu(opr_gen(op, operation), shift, reg1, operand2);
    assign mem_address = (reg1 + dpl_imm) >>> 2; assign wren = wengen(op);
    data_mem data_mem_body0 (mem_address[7:0], clk, reg2[7:0], wren[0], dm_r_data[7:0]);
    data_mem data_mem_body1 (mem_address[7:0], clk, reg2[15:8], wren[1], dm_r_data[15:8]);
    data_mem data_mem_body2 (mem_address[7:0], clk, reg2[23:16], wren[2], dm_r_data[23:16]);
    data_mem data_mem_body3 (mem_address[7:0], clk, reg2[31:24], wren[3], dm_r_data[31:24]);
    assign wra = wreg(op, ins[20:16], ins[15:11]); assign result = calc(op, alu_result, dpl_imm, dm_r_data, pc);
    assign addr = ins[25:0]; assign nonbranch = pc+32'd1; assign branch = nonbranch + dpl_imm;
    assign nextpc = npc(op, reg1, reg2, branch, nonbranch, addr);

endmodule // end of execute
```

オペレーションの生成

```
function [4:0] opr_gen;  
  input [5:0] op;  
  input [4:0] operation;  
  case (op)  
    6'd0: opr_gen = operation;  
    6'd1: opr_gen = 5'd0;  
    6'd4: opr_gen = 5'd8;  
    6'd5: opr_gen = 5'd9;  
    6'd6: opr_gen = 5'd10;  
    default: opr_gen = 5'h1f;  
  endcase  
endfunction
```

alu

```
function [31:0] alu;  
  input [4:0] opr, shift;  
  input [31:0] operand1, operand2;  
  case (opr)  
    5'd0: alu = operand1 + operand2;  
    5'd1: alu = operand1 - operand2;  
    5'd8: alu = operand1 & operand2;  
    5'd9: alu = operand1 | operand2;  
    5'd10: alu = operand1 ^ operand2;  
    5'd11: alu = ~(operand1 & operand2);  
    5'd16: alu = operand1 << shift;  
    5'd17: alu = operand1 >> shift;  
    5'd18: alu = operand1 >>> shift;  
    default: alu = 32'hffffffff;  
  endcase  
endfunction
```

calc

```
function [31:0] calc;  
  input [5:0] op;  
  input [31:0] alu_result, dpl_imm, dm_r_data, pc;  
  case (op)  
    6'd0, 6'd1, 6'd4, 6'd5, 6'd6: calc = alu_result;  
    6'd3: calc = dpl_imm << 16;  
    6'd16: calc = dm_r_data;  
    6'd18: calc = {{16{dm_r_data[15]}}}, dm_r_data[15:0]};  
    6'd20: calc = {{24{dm_r_data[7]}}}, dm_r_data[7:0]};  
    6'd41: calc = pc+32'd1;  
    default: calc = 32'hffffffff;  
  endcase  
endfunction
```

npc

```
function [31:0] npc;  
  input [5:0] op;  
  input [31:0] reg1, reg2, branch, nonbranch, addr;  
  case (op)  
    6'd32: npc = (reg1 == reg2)? branch : nonbranch;  
    6'd33: npc = (reg1 != reg2)? branch : nonbranch;  
    6'd34: npc = (reg1 < reg2)? branch : nonbranch;  
    6'd35: npc = (reg1 <= reg2)? branch : nonbranch;  
    6'd40, 6'd41: npc = addr;  
    6'd42: npc = reg1;  
    default: npc = nonbranch;  
  endcase  
endfunction
```

wreg

```
function [4:0] wreg;  
    input [5:0] op;  
    input [4:0] rt, rd;  
    case (op)  
        6'd0: wreg = rd;  
        6'd1, 6'd3, 6'd4, 6'd5, 6'd6, 6'd16, 6'd18, 6'd20: wreg = rt;  
        6'd41: wreg = 5'd31;  
        default: wreg = 5'd0;  
    endcase  
endfunction
```

wrengen

```
function [3:0] wrengen;  
  input [5:0] op;  
  case (op)  
    6'd24: wrengen = 4'b0000;  
    6'd26: wrengen = 4'b1100;  
    6'd28: wrengen = 4'b1110;  
    default: wrengen = 4'b1111;  
  endcase  
endfunction
```

データメモリ

```
module data_mem (address, clk, write_data, wren, read_data);  
    input [7:0] address;  
    input clk, wren;  
    input [7:0] write_data;  
    output [7:0] read_data;  
    reg [7:0] d_mem[0:255];  
  
    always @(posedge clk)  
        if (wren == 0) d_mem[address] <= write_data;  
    assign read_data = d_mem[address];  
endmodule
```

図 7.9 データメモリ

書き戻し部

```
module writeback (clk, rstd, nextpc, pc);  
    input clk, rstd;  
    input [31:0] nextpc;  
    output [31:0] pc;  
    reg [31:0] pc;  
    always @ (negedge rstd or posedge clk)  
    begin  
        if (rstd == 0) pc <= 32'h00000000;  
        else if (clk == 1) pc <= nextpc;  
    end  
endmodule
```

図 7.10 書き戻し部

レジスタファイル

```
module reg_file (clk, rstd, wr, ra1, ra2, wa, wren, rr1, rr2);  
    input clk, rstd, wren;  
    input  [31:0] wr;  
    input [4:0] ra1, ra2, wa;  
    output [31:0] rr1, rr2;  
    reg [31:0] rf [0:31];  
  
    assign rr1 = rf[ra1];  
    assign rr2 = rf[ra2];  
    always @ (negedge rstd or posedge clk)  
        if (rstd == 0) rf[0] <= 32'h00000000;  
        else if (wren == 0) rf[wa] <= wr;  
endmodule
```

トップモジュールの設計

```
module computer (clk, rstd);  
    input clk, rstd;  
    wire [31:0] pc, ins, reg1, reg2, result, nextpc;  
    wire [4:0] wra;  
    wire [3:0] wren;  
    fetch fetch_body (pc[7:0], ins);  
    execute execute_body (clk, ins, pc, reg1, reg2, wra, result, nextpc);  
    writeback writeback_body (clk, rstd, nextpc, pc);  
    reg_file rf_body (clk, rstd, result, ins[25:21], ins[20:16], wra, (~| wra), reg1, reg2);  
endmodule
```

シミュレーション(オプション)

■ Intel/Altera Quartus Prime (CADシステム)

– ダウンロードサイト

- <https://www.altera.co.jp/downloads/download-center.html>
- Quartus Prime Lite (License Free)
 - Quartus本体
 - Modelsim: シミュレータ

– Tutorialをやってみる

■ 本番: 『実践 コンピュータアーキテクチャ』参照

- Verilog HDLで記述
- パーツの検証: シミュレータはModelsimで
- 全体の検証
- 改良、評価