

電気工学通論II (6)

坂井 修一

東京大学大学院 情報理工学系研究科 電子情報学専攻

東京大学 工学部 電子情報工学科

- ・ スケジュール
- ・ 基本的な順序回路

はじめに

■ 本講義の目的

- デジタル回路とコンピュータアーキテクチャの基礎を学習する

■ 時間・場所

- 火曜日 8:30 – 10:15、工学部2号館213

■ ホームページ（ダウンロード可能）

- url: <http://www.mtl.t.u-tokyo.ac.jp/~sakai/tsuron2/>

■ 教科書

- 坂井修一 『論理回路入門』（培風館）
- 坂井修一 『コンピュータアーキテクチャ』（コロナ社）

講義の概要と予定 (1 / 2)

1. デジタル回路入門

デジタルとアナログ、2進数、補数表現、四則演算

2. 論理演算

論理演算とは、3つの基本論理演算、NORとNAND、完備性、デジタル回路の表現、ブール代数、標準形

3. 組み合わせ回路の構成法

真理値表と組合せ回路、組合せ回路の簡単化

4. 組合せ回路の実例

加算器、補数、減算器、ALU、デコーダ、セレクタなど

5. フリップフロップ

FF、SRラッチ、Dラッチ、非同期と同期、SR-FF、D-FF、マスタスレーブ形とエッジトリガ形、JK-FF、レジスタ

6. 基本的な順序回路

7. 一般的な順序回路の作り方

講義の概要と予定 (2/2)

8. コンピュータアーキテクチャ入門

計算のサイクル、主記憶装置、メモリの構成と分類、レジスタファイル、命令、命令実行の仕組み、実行サイクル、算術論理演算命令、シーケンサ、条件分岐命令

9. 命令セットアーキテクチャ

操作とオペランド、命令の表現形式、アセンブリ言語、命令セット、算術論理演算命令、データ移動命令、分岐命令、アドレッシング、サブルーチン、RISCとCISC

10. パイプライン

11. キャッシュと仮想記憶

12. 入出力と周辺装置

周辺装置、ディスプレイ、二次記憶装置、ハードウェアインタフェース、割り込みとポーリング、アービタ、DMA、例外処理



試験: 1月14日 8:30~10:00

成績: 出席(小テスト)+試験 4年生: 追試・レポート無し

復習： フリップフロップ

■ 1ビットの記憶回路




SRラッチ

  

S	R	Next Q	Next Q	意味
0	0	Q	Q	前の状態
0	1	0	1	リセット
1	0	1	0	セット
1	1	0	0	禁止入力

S=R=0のときに、
値を保持する

S=R=0 のときの回路の状態

   

互いが互いを否定しあって、
ループを作っている




1ビットの値を保持している

6. 基本的な順序回路

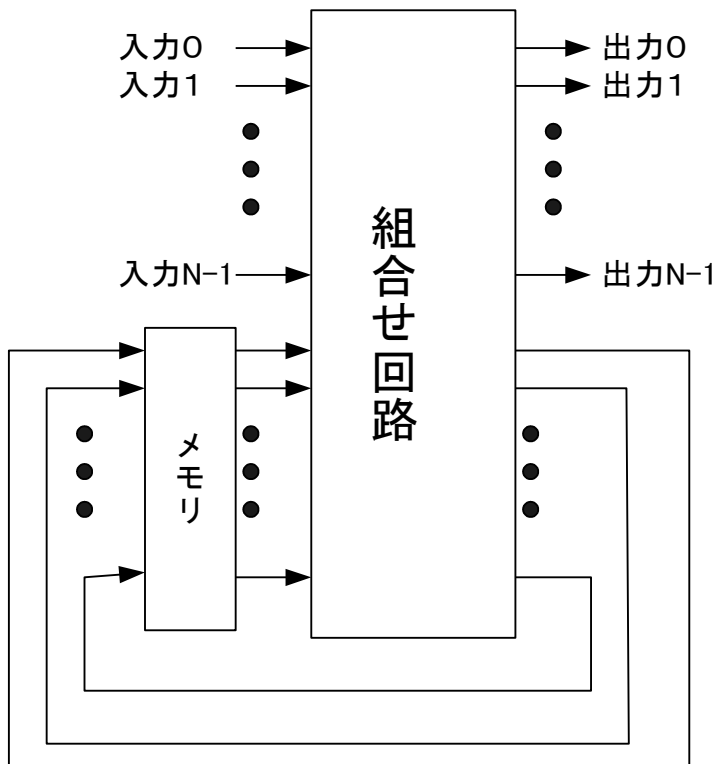6.1 順序回路とは


状態をもつ論理回路のこと。メモリ(記憶装置)を含む

- 組合せ回路: 入力 → 出力
- 順序回路: (入力、状態) → (出力、次の状態)



メモリ
≅ フリップフロップを
並べたもの


6.2 非同期カウンタ (asynchronous counter)

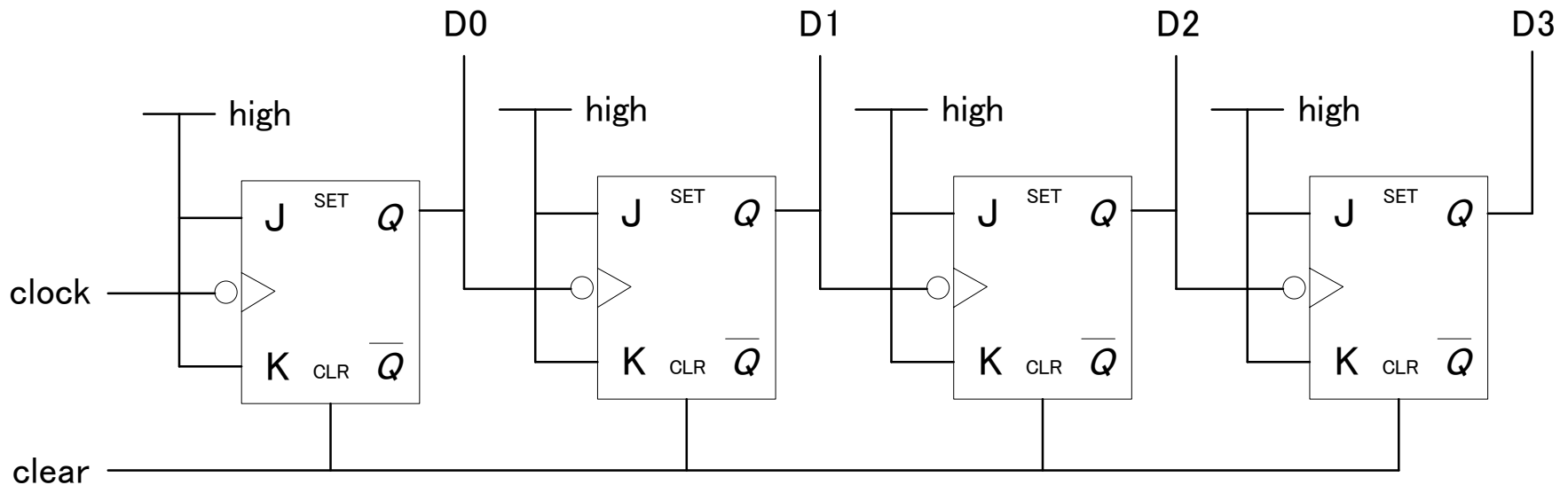

エッジトリガ形JK-FF

- $J=1$ 、 $K=1$: クロックの立ち下がりで値が反転する
- 一つ右のFFは周期が2倍の動作をする
- カウンタになる (アップカウンタ)

非同期カウンタの動作 (1)

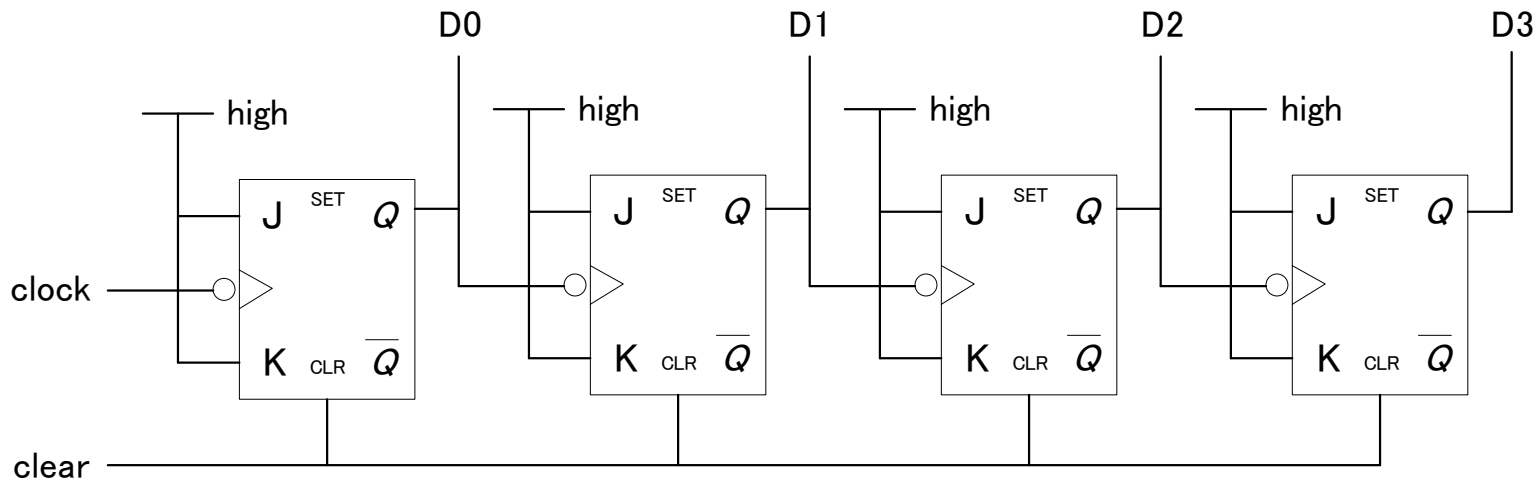

■ 基本

- ① JK-FF: $J=K=1$ なので、クロック入力の立ち下げで反転する
- ② 初段は $\overline{\text{clock}} =$ 立ち下げで値が反転


■ 動作: クロックが立ち下がるたびに変化(左が下のケタ)

0000 → 1000 → 0100 → 1100 → 0010 → 1010 → 0110 → 1110 → 0001
→ 1001 → 0101 → 1101 → 0011 → 1011 → 0111 → 1111 → 0000

非同期カウンタの動作 (2)

■ タイミング図 (タイミングチャート)

– 複数の信号の関係や振る舞いを時間軸に表した図

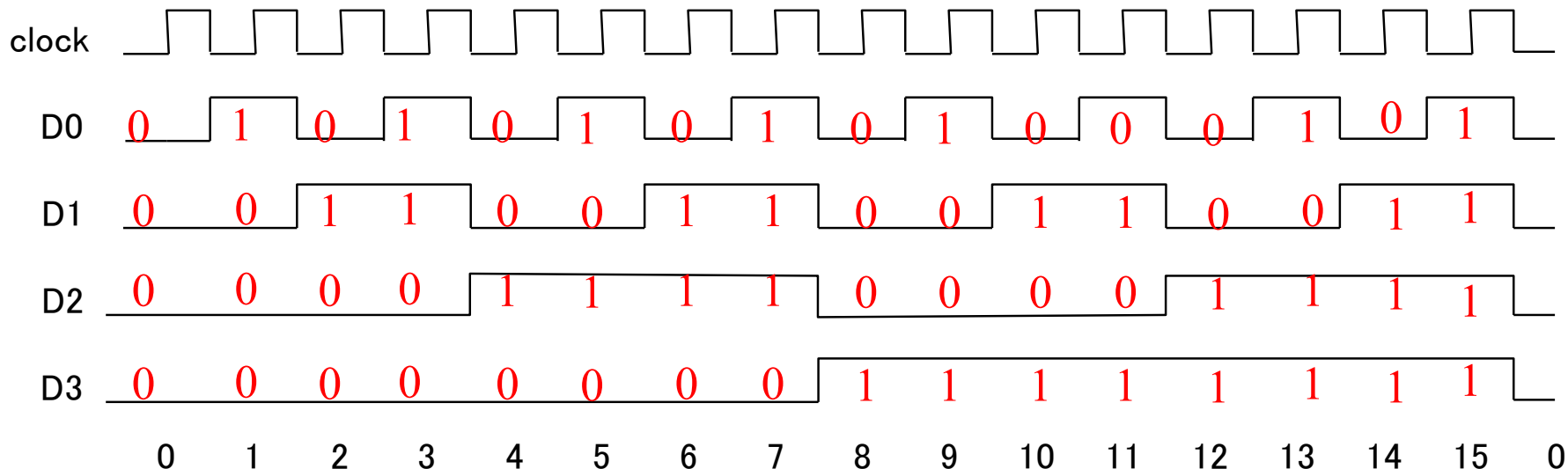


エッジトリガ形JK-FF：クロックの立ち下がりで値が反転する

→ 一つ右のFFは周期が2倍の動作をする

→ カウンタになる (アップカウンタ)


同期？ 非同期？

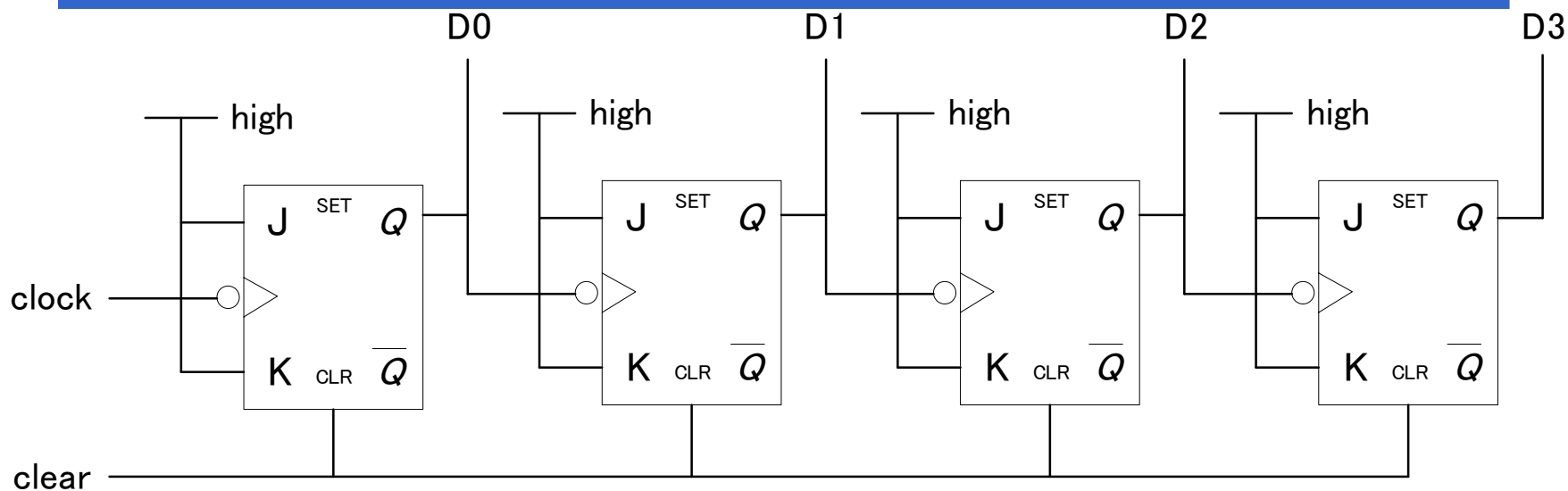


- 個々のフリップフロップは同期式
 - エッジトリガ形JK-FF
 - クロックは初段のFFだけに入る
 - すべてのフリップフロップが一つのクロックに同期しているわけではない
- この回路は、**非同期式** である

非同期ダウンカウンタ

- 降順に数を生成するカウンタ

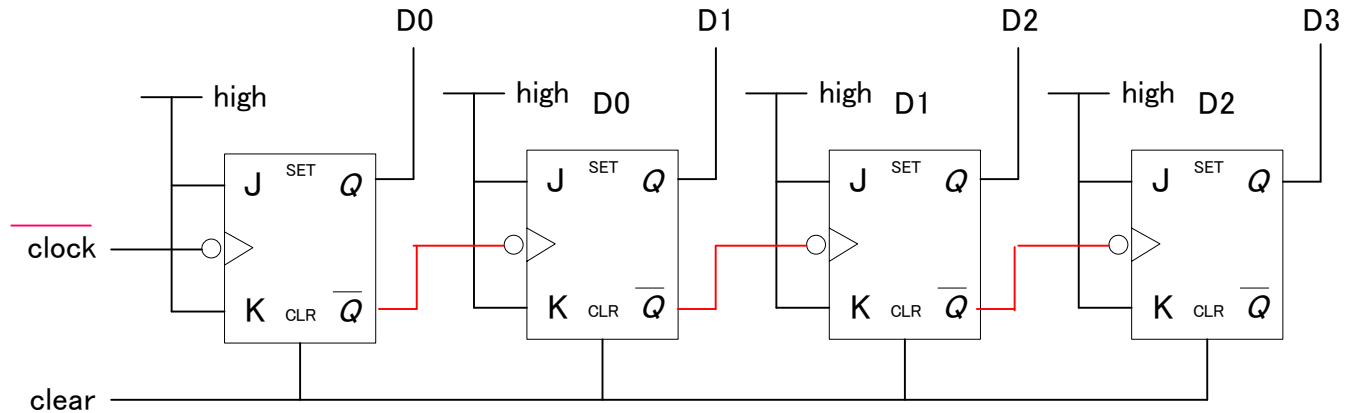


(a) 回路図

 

(b) タイミング図

電気工学通論 各段のクロックの入力をQではなく、 \bar{Q} にすればよい

非同期ダウンカウンタの動作

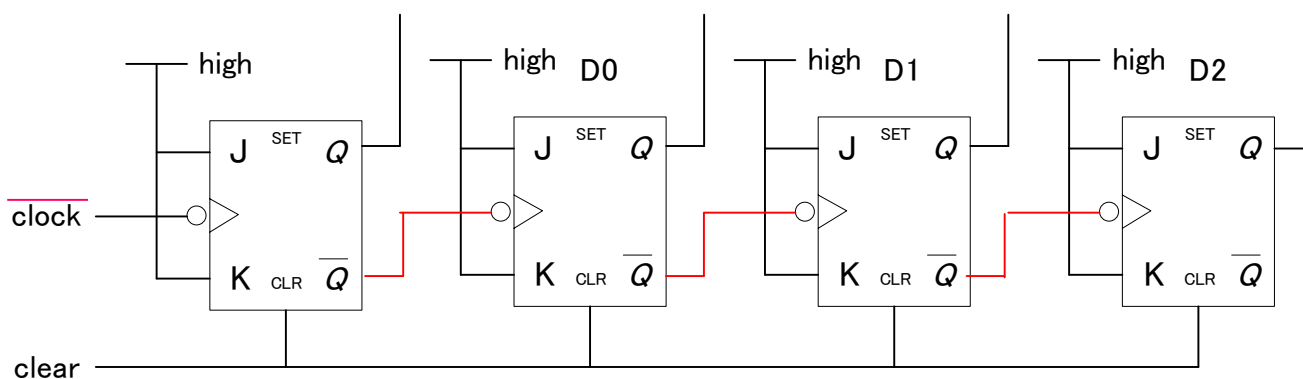

■ 基本

- ① JK-FF: $J=K=1$ なので、クロック入力の立ち下げで反転する
- ② 初段は $\overline{\text{clock}} = \text{clock}$ 立ち上げで値が反転



- 動作: \overline{Q} が立ち下がるたび = Q が立ちあがるたびに次段FFが変化(左が下のケタ)

0000 → 1111 → 0111 → 1011 → 0011 → 1101 → 0101 → 1001 →

0001 → 1110 → 0110 → 1010 → 0010 → 1100 → 0100 → 1000 →

非同期アップダウンカウンタ

- 制御信号によって昇順・降順を変えられるカウンタ

 
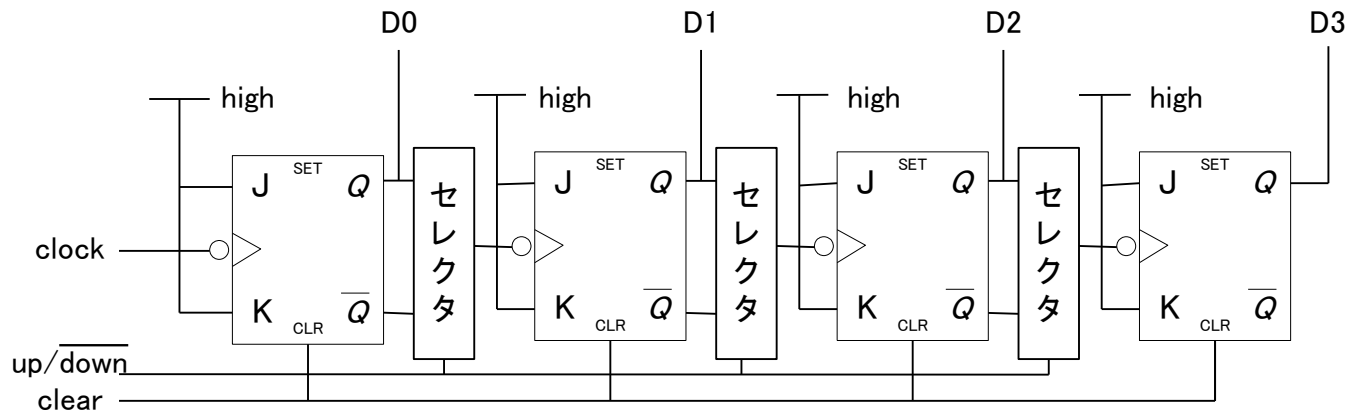


コントロール端子： H=アップ、L=ダウン

JK-FFの間は、2入力セレクタ (=マルチプレクサ)の回路が入る

N進 (N≠2べき) 非同期カウンタ

■ 0~N-1までを数える回路

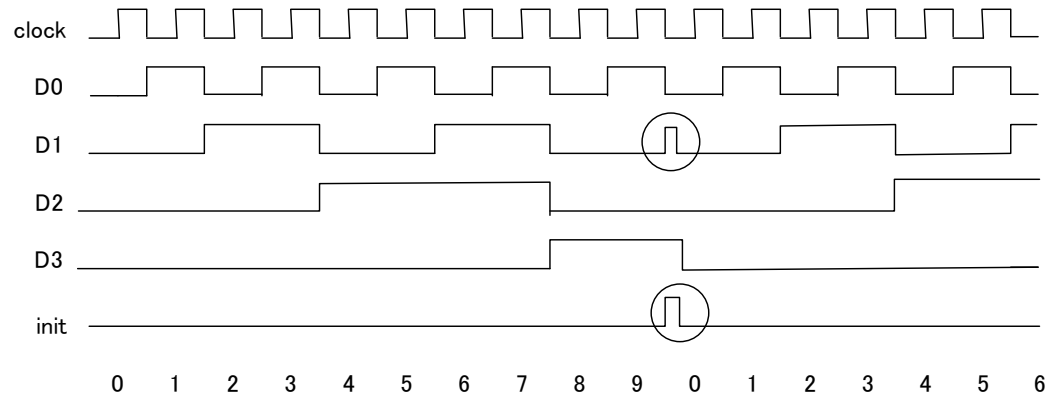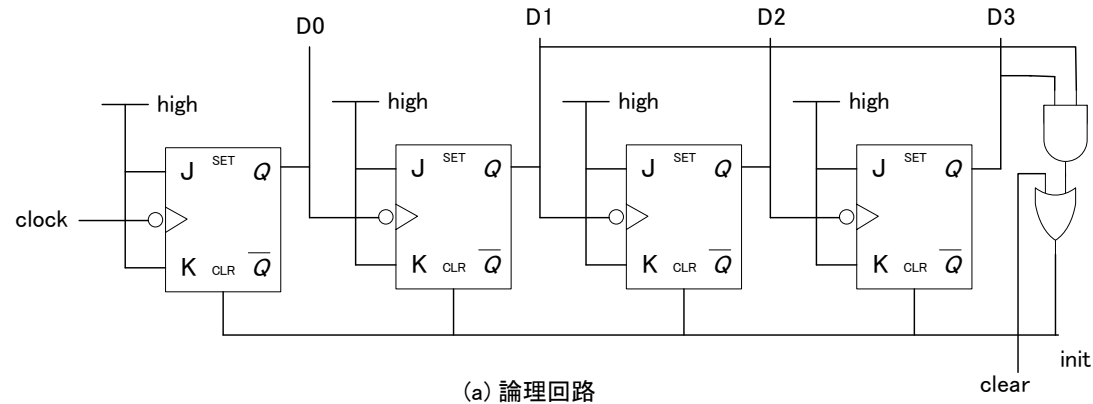


10進非同期アップカウンタ


2べきのカウンタで、Nになったときにリセットする回路をつけたい。Nの値を示す細かいパルスが出る点に注意が必要

非同期カウンタの問題点

 
1. フリップフロップの伝播遅延が累積する。後段にいくほど遅延の影響が出る
2. N進カウンタ($N \neq 2$ 冪)では、細いパルスが出る
 - 値がNにならないとクリアがかからないため



6.3 同期カウンタ (synchronous counter)

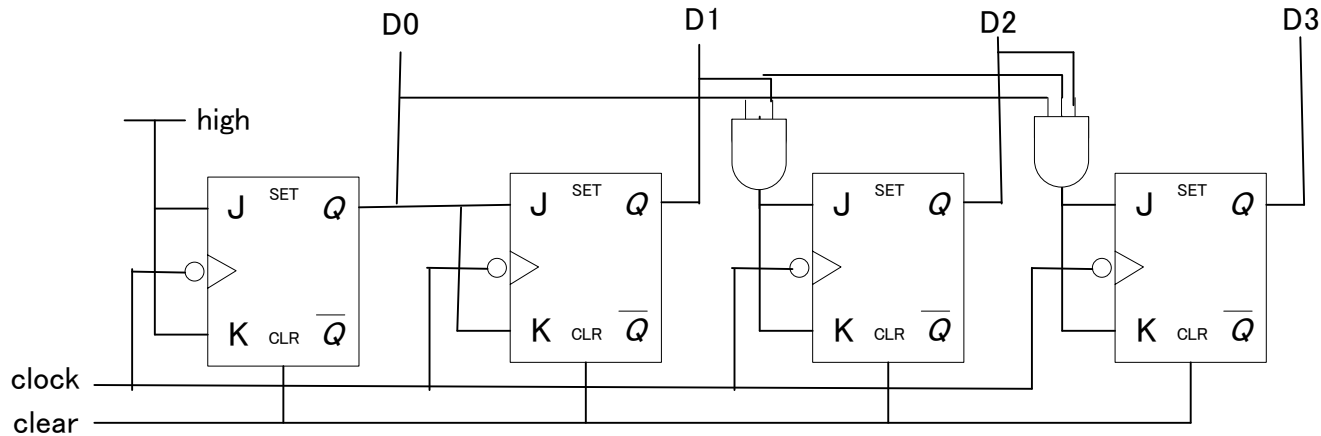

(a) 論理回路

 

(b) タイミング図

原理：自分の値が反転するのは、**自分より小さい桁の数がすべて1**のときである。このときだけ、J、Kに1を入れればカウンタになる

同期ダウンカウンタと同期アップダウンカウンタ

■ 同期ダウンカウンタ


- 各桁のJ、Kに入力するのを、下の桁のQのANDではなく、**QのAND**にすればよい

■ 同期アップダウンカウンタ


- アップのときには各桁のJ、Kへの入力を「下の桁のQのAND」とし、ダウンのときには「下の桁の \overline{Q} のAND」にする**セレクタ**(マルチプレクサ)をつければよい

N進同期カウンタ

■ 0～N-1までを数える回路

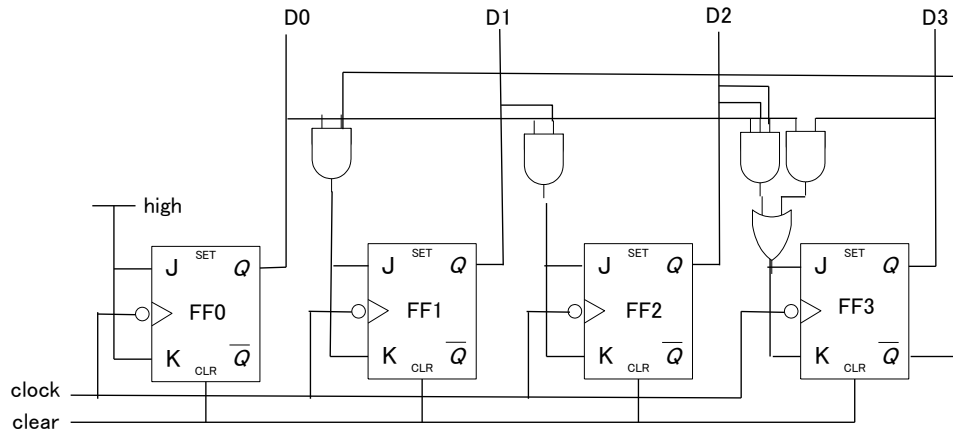

(a) 論理回路

 

(b) タイミング図

同期10進カウンタ


2ベキのカウンタで、**N-1**になったときに次のクロックですべてのフリップフロップの値を0にする回路をつければよい。非同期カウンタのように細かいパルスは出ない

カウンタの用途


- センサと組み合わせて個数を自動で数える
 - 製品出荷数
 - 駐車場： 空車？ 満車？
 - 自動販売機（もっと複雑な論理回路になる）
 - 歩数計
- クロックの分周
 - 2倍の周期、4倍の周期。。。
 - タイマー機能
 - ・ ストップウォッチ

6.4 シフトレジスタ

各フリップフロップの情報を**順次隣のフリップフロップに移すこと**のできる回路

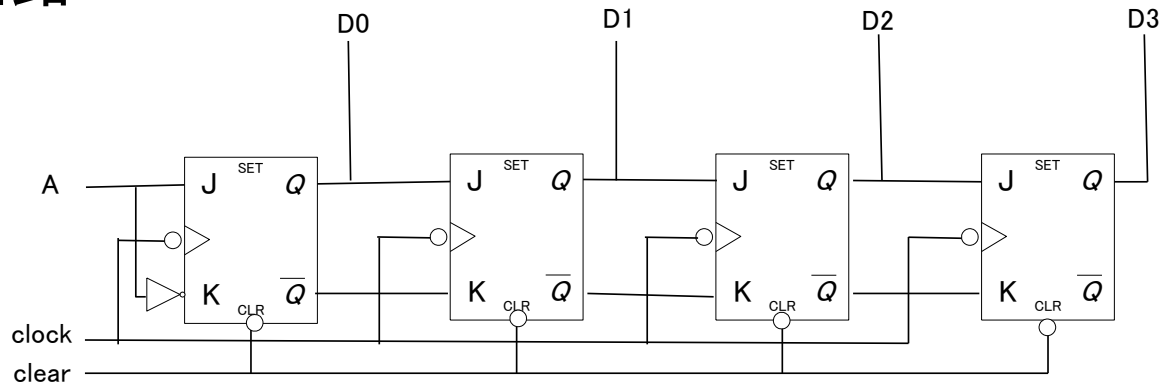

(a) 論理回路

 

(b) タイミング図

シフトレジスタの構成と動作

■ 構成

- 同期式フリップフロップを直列につなぐ



■ 動作

- クロックが来るたびに、値が1ビットずつ右に送られる

■ 注意

- クロックは正確に入っているか？
- 右のFFのクロックが左のものより遅く入ると、2ビット左の値が入ってしまう！

並列入力直列出力型シフトレジスタ

 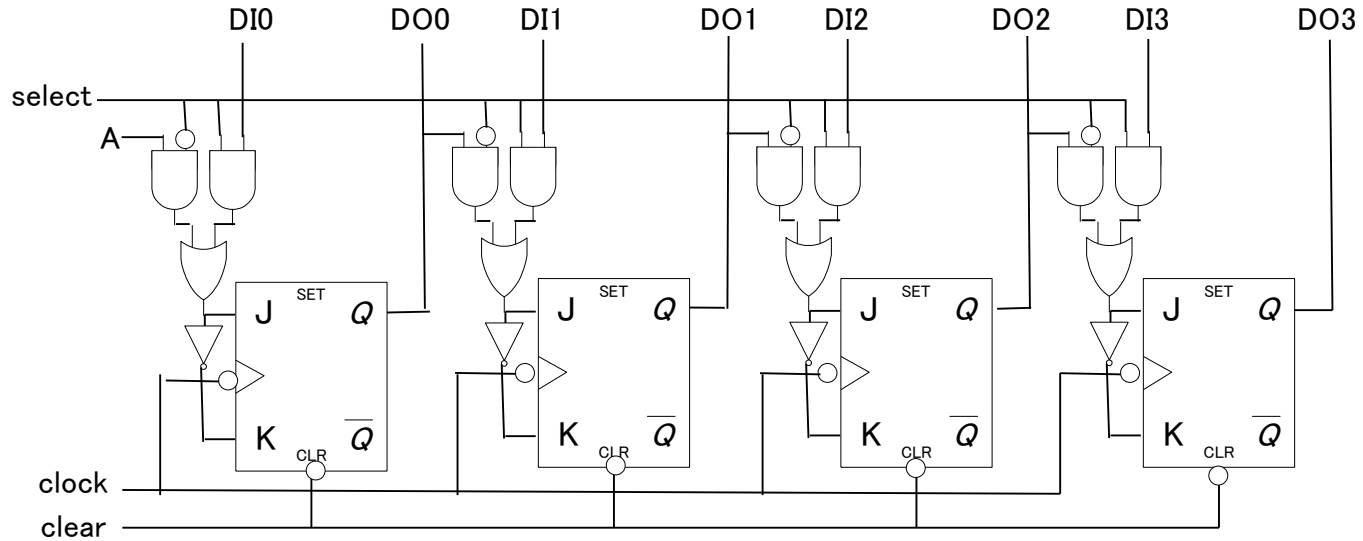


計算機間の直列データ転送

並列 \Leftrightarrow 直列 変換の意味


- データ処理や高速バスはビット並列
 - ALUや実数の計算
 - メモリバス
- データ転送はビット直列が有利な場合がある
 - Ethernet
 - USB

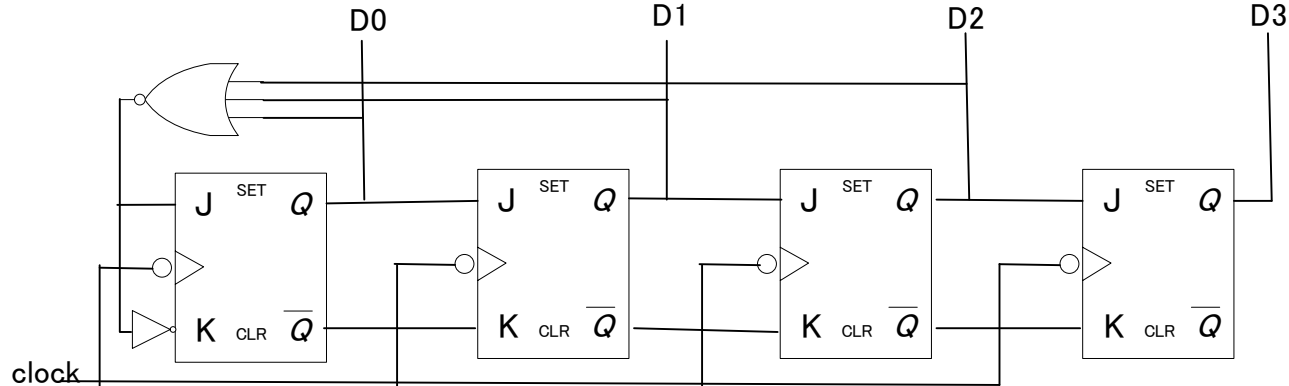6.5 リングカウンタ (ビットローテータ)

N段シフトレジスタの1段だけに“1”を与え、他は0としておき、この“1”の位置をクロックパルスによってシフトすることで計数を行うカウンタ



(a) 論理回路

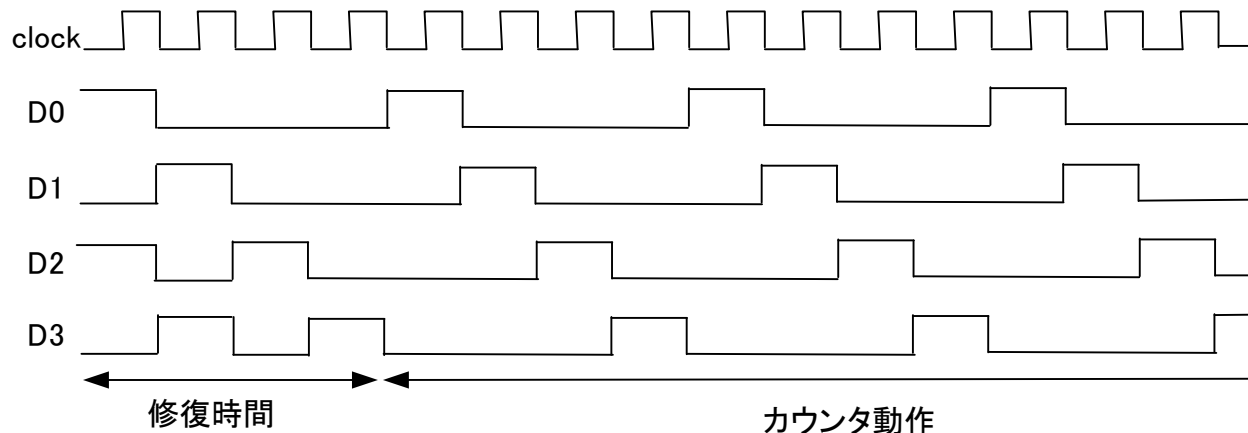


(b) タイミング図

リングカウンタの動作(2)

■ カウンタ動作

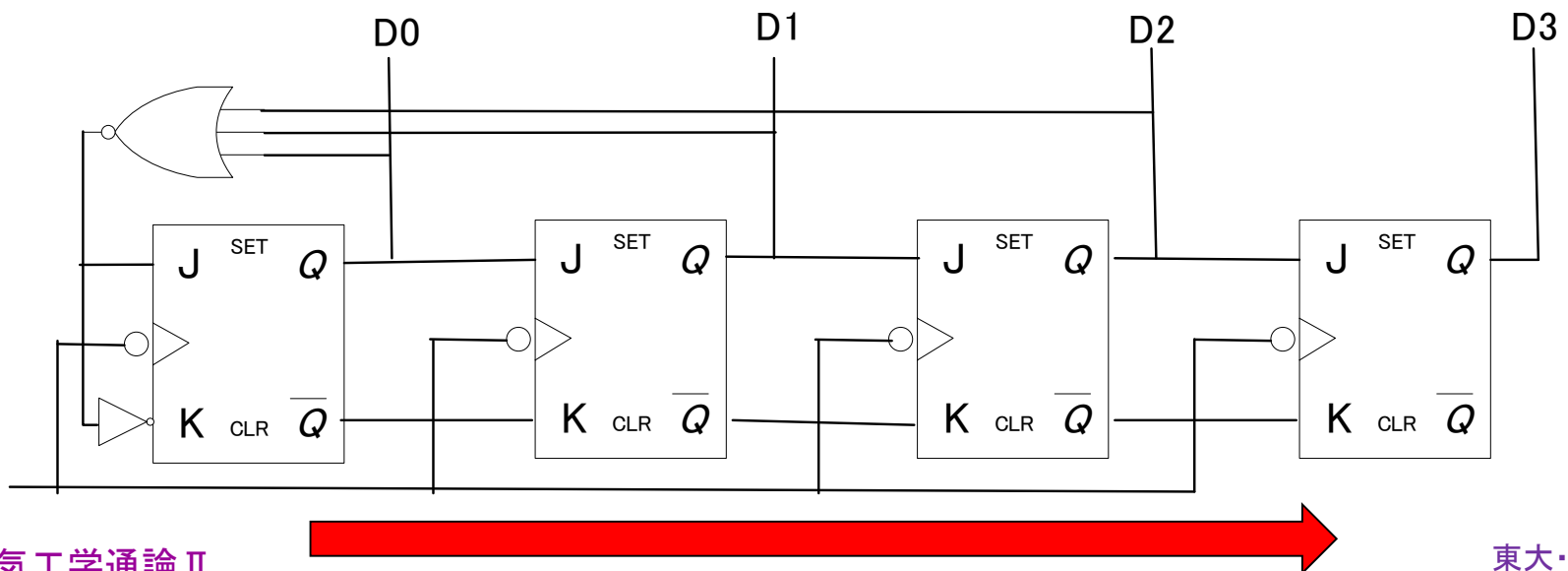- D2まで0になったところで、初段の入力がJ=1、K=0となり、初段のFFが1となる(D0=1、D1=D2=D3=0)
- 以下は、シフトレジスタの動作となるが、0001となったところで、次に再び初段のFFが1となる



問題

1. 非同期 1 4 進カウンタの回路図を書き、タイミング図を示して動作を確認せよ
2. 同期 1 6 進アップカウンタの回路図を書き、タイミング図を示して動作を確認せよ
3. 4 ビット直列入力並列出力シフトレジスタの回路図を書け。最下位の値を適当なパターンでセットし続けたとし、タイミング図を示して動作を確認せよ
4. 非同期式で、「7 から 3 までの数を降順で出力し、3 の次には 7 を出力する」ことを無限に繰り返す回路を書け
5. 同期式で、初期化後 1 4 クロックの区間だけ 1 を出力し、以後は 0 を出力し続ける回路を書け
6. 順番に $000 \rightarrow 001 \rightarrow 011 \rightarrow 010 \rightarrow 110 \rightarrow 111 \rightarrow 101 \rightarrow 100 \rightarrow 000$ と計数するカウンタ（グレイコードカウンタ）の回路図を書け。リプルでも並列でもよい